

# #50DAYS CHALLENGE

DAY 6

## MULTIPLEXER

### MUX 2:1


#### a)Design Code

```
module mux2_1(input sel,i0,i1,output y);  
    assign y=sel?i1:i0;  
endmodule
```

#### b)Testbench

```
module mux2_1_tb();  
    reg sel,i0,i1;  
    wire y;  
    integer i;  
    mux2_1 dut(.sel(sel),.i0(i0),.i1(i1),.y(y));  
  
    initial  
begin  
  
    for(i=0;i<8;i=i+1)  
begin  
    {sel,i0,i1}=i;  
    #10;  
end  
end  
    initial  
begin  
    $monitor("Time=%0t | sel=%b | i0=%b | i1=%b | y=%b",  
        $time, sel, i0, i1, y);  
end  
endmodule
```

### c)Waveform

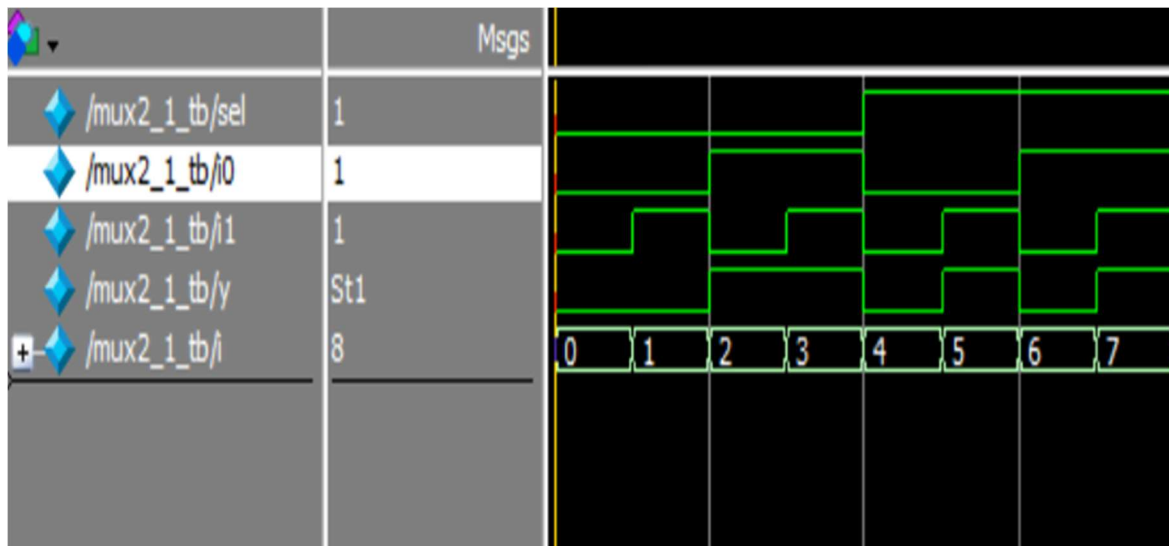

### d)Console Output

```

Time=0 | sel=0 | i0=0 | i1=0 | y=0
Time=10 | sel=0 | i0=0 | i1=1 | y=0
Time=20 | sel=0 | i0=1 | i1=0 | y=1
Time=30 | sel=0 | i0=1 | i1=1 | y=1
Time=40 | sel=1 | i0=0 | i1=0 | y=0
Time=50 | sel=1 | i0=0 | i1=1 | y=1
Time=60 | sel=1 | i0=1 | i1=0 | y=0
Time=70 | sel=1 | i0=1 | i1=1 | y=1

```