

# #50DAYS CHALLENGE

## DAY 12

### D FLIPFLOP

#### a)Design Code

```
module d_flipflop(d,clk,rst,q,qbar);
    input d,clk,rst;
    output reg q;
    output qbar;

    always@(posedge clk)
    begin
        if(rst)
            q<=0;
        else
            q<=d;
        end
        assign qbar=~q;
    endmodule
```

#### b)Testbench

```
module d_flipflop_tb();
    wire q,qbar;
    reg d,clk,rst;

    d_flipflop dut(.d(d),.rst(rst),.clk(clk),.q(q),.qbar(qbar));

    initial
    begin
        clk=1'b0;
        forever #10 clk=~clk;
    end


    task rst_dut();
    begin
        rst=1'b1;
        #10;
        rst=1'b0;
    end
    endtask

    task din(input i);
    begin
        @(negedge clk);
        d=i;
    end
    endtask

    initial
    begin
        rst_dut;
        din(0);
        din(1);
        din(0);
        din(1);
        rst_dut;
        din(0);
        din(1);
        #10;
        $finish();
    end

    initial
    begin
        $monitor("Time=%t | clk=%b |rst=%b |d=%b |q=%b |qbar=%b ",$time,clk,rst,d,q,qbar);
    end
endmodule
```

### c)Waveform

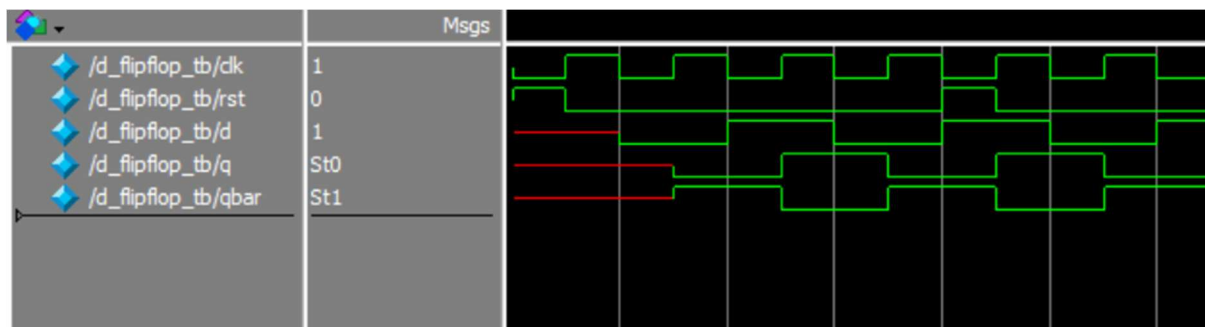

### d)Transcript

```
VSIM 4> run -all
# Time=      0 |  clk=0  |rst=1  |d=x  |q=x  |qbar=x
# Time=     10 |  clk=1  |rst=0  |d=x  |q=x  |qbar=x
# Time=     20 |  clk=0  |rst=0  |d=0  |q=x  |qbar=x
# Time=     30 |  clk=1  |rst=0  |d=0  |q=0  |qbar=1
# Time=     40 |  clk=0  |rst=0  |d=1  |q=0  |qbar=1
# Time=     50 |  clk=1  |rst=0  |d=1  |q=1  |qbar=0
# Time=     60 |  clk=0  |rst=0  |d=0  |q=1  |qbar=0
# Time=     70 |  clk=1  |rst=0  |d=0  |q=0  |qbar=1
# Time=     80 |  clk=0  |rst=1  |d=1  |q=0  |qbar=1
# Time=     90 |  clk=1  |rst=0  |d=1  |q=1  |qbar=0
# Time=    100 |  clk=0  |rst=0  |d=0  |q=1  |qbar=0
# Time=    110 |  clk=1  |rst=0  |d=0  |q=0  |qbar=1
# Time=    120 |  clk=0  |rst=0  |d=1  |q=0  |qbar=1
```

## ASYNCHRONOUS D FLIPFLOP

### a)Design Code

```
//To design asynchronous rst & active low set
module async_d_ff(d,en,clk,set,rst,q,qbar);
    input d,clk,rst,en,set;
    output reg q;
    output qbar;

    always@(posedge clk or posedge rst or negedge set)
    begin

        if(rst)
            q<=0;
        else if(!set)
            q<=1;
        else if(en)
            q<=d;
        end

        assign qbar=~q;

    endmodule
```

## b)Testbench

```
module async_d_ff_tb();
reg d,clk,rst,en,set;
wire q,qbar;

async_d_ff dut(.d(d),.clk(clk),.en(en),.rst(rst),.set(set),.q(q),.qbar(qbar));

initial
begin
clk=1'b0;
forever #10 clk=~clk;
end

task rst_dut();
begin
rst=1'b1;
#10;
rst=1'b0;
end
endtask

task enb_input(input y);
begin
en=y;
end
endtask

task set_dut(input active);
begin
set = active ? 1'b0 : 1'b1;
#15;
set = 1'b1;
end
endtask


task inputs_dut(input i);
begin
@(posedge clk);
d=i;
end
endtask

initial
begin
d = 0; en = 0; rst = 0; set = 1;
#5;
rst_dut();
enb_input(1);
inputs_dut(0);
inputs_dut(1);
inputs_dut(1);
inputs_dut(0);
set_dut(1);
#20;

enb_input(0);
inputs_dut(1);

rst_dut();
#10;
$finish();
end
initial
begin
$monitor("clk=%b,en=%b,set=%b,rst=%b,d=%b,q=%b,qbar=%b",clk,en,set,rst,d,q,qbar);
end
endmodule
```

### c)Waveform

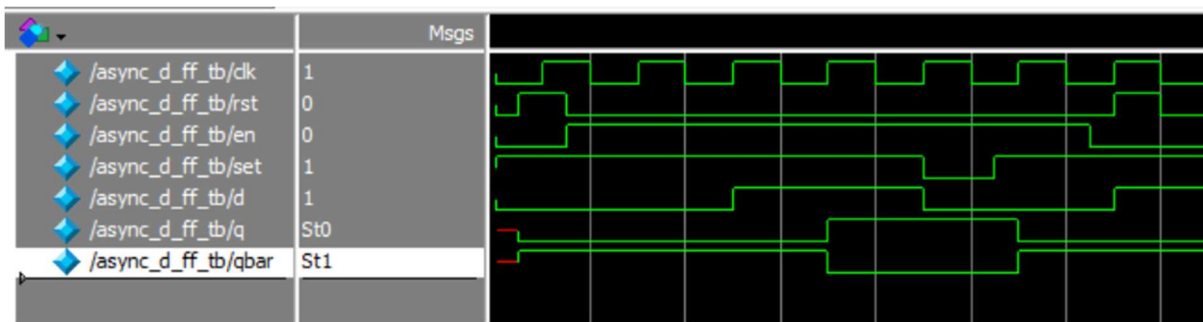

### d)Transcript

```
VSIM 10> run -all
# clk=0,en=0,set=1,rst=0,d=0,q=x,qbar=x
# clk=0,en=0,set=1,rst=1,d=0,q=0,qbar=1
# clk=1,en=0,set=1,rst=1,d=0,q=0,qbar=1
# clk=1,en=1,set=1,rst=0,d=0,q=0,qbar=1
# clk=0,en=1,set=1,rst=0,d=0,q=0,qbar=1
# clk=1,en=1,set=1,rst=0,d=0,q=0,qbar=1
# clk=0,en=1,set=1,rst=0,d=0,q=0,qbar=1
# clk=1,en=1,set=1,rst=0,d=1,q=0,qbar=1
# clk=0,en=1,set=1,rst=0,d=1,q=0,qbar=1
# clk=1,en=1,set=1,rst=0,d=1,q=1,qbar=0
# clk=0,en=1,set=1,rst=0,d=1,q=1,qbar=0
# clk=1,en=1,set=0,rst=0,d=0,q=1,qbar=0
# clk=0,en=1,set=0,rst=0,d=0,q=1,qbar=0
# clk=0,en=1,set=1,rst=0,d=0,q=1,qbar=0
# clk=1,en=1,set=1,rst=0,d=0,q=0,qbar=1
# clk=0,en=1,set=1,rst=0,d=0,q=0,qbar=1
# clk=0,en=0,set=1,rst=0,d=0,q=0,qbar=1
# clk=1,en=0,set=1,rst=1,d=1,q=0,qbar=1
# clk=0,en=0,set=1,rst=0,d=1,q=0,qbar=1
```

# SYNCHRONOUS D FLIPFLOP

## a) Design Code


```
module sync_d_ff(d,clk,reset,set,en,q);
input d,clk,reset,set,en;
output reg q;

always@(posedge clk)
begin
if(en)
begin
if(reset)
q<=0;
else if(set)
q<=1;
else
q<=d;
end
end
endmodule
```

## b) Testbench

```
`timescale 1ns/1ps
module tb_sync_d_ff;
reg d, clk, reset, set, en;
wire q;
sync_d_ff dut ( .d(d), .clk(clk), .reset(reset), .set(set), .en(en), .q(q));
initial begin
clk = 0;
forever #5 clk = ~clk;
end
initial
begin
d = 0; reset = 0; set = 0; en = 0;
#10 en = 1; reset = 1;
#10 reset = 0;
#10 d = 1;
#10 d = 0;
#10 set = 1;
#10 set = 0;
#10 en = 0; d = 1;
#10 en = 1; d = 0;
#10 d = 1;
#20 $finish;
end
initial
begin
$monitor("Time=%0t | clk=%b | reset=%b | set=%b | en=%b | d=%b | q=%b",
$time, clk, reset, set, en, d, q);
end
endmodule
```

## c) Waveform

 

#### d)Transcript

```
-----  
# Time=0 | clk=0 | reset=0 | set=0 | en=0 | d=0 | q=x  
# Time=5000 | clk=1 | reset=0 | set=0 | en=0 | d=0 | q=x  
# Time=10000 | clk=0 | reset=1 | set=0 | en=1 | d=0 | q=x  
# Time=15000 | clk=1 | reset=1 | set=0 | en=1 | d=0 | q=0  
# Time=20000 | clk=0 | reset=0 | set=0 | en=1 | d=0 | q=0  
# Time=25000 | clk=1 | reset=0 | set=0 | en=1 | d=0 | q=0  
# Time=30000 | clk=0 | reset=0 | set=0 | en=1 | d=1 | q=0  
# Time=35000 | clk=1 | reset=0 | set=0 | en=1 | d=1 | q=1  
# Time=40000 | clk=0 | reset=0 | set=0 | en=1 | d=0 | q=1  
# Time=45000 | clk=1 | reset=0 | set=0 | en=1 | d=0 | q=0  
# Time=50000 | clk=0 | reset=0 | set=1 | en=1 | d=0 | q=0  
# Time=55000 | clk=1 | reset=0 | set=1 | en=1 | d=0 | q=1  
# Time=60000 | clk=0 | reset=0 | set=0 | en=1 | d=0 | q=1  
# Time=65000 | clk=1 | reset=0 | set=0 | en=1 | d=0 | q=0  
# Time=70000 | clk=0 | reset=0 | set=0 | en=0 | d=1 | q=0  
# Time=75000 | clk=1 | reset=0 | set=0 | en=0 | d=1 | q=0  
# Time=80000 | clk=0 | reset=0 | set=0 | en=1 | d=0 | q=0  
# Time=85000 | clk=1 | reset=0 | set=0 | en=1 | d=0 | q=0  
# Time=90000 | clk=0 | reset=0 | set=0 | en=1 | d=1 | q=0  
# Time=95000 | clk=1 | reset=0 | set=0 | en=1 | d=1 | q=1  
# Time=100000 | clk=0 | reset=0 | set=0 | en=1 | d=1 | q=1  
# Time=105000 | clk=1 | reset=0 | set=0 | en=1 | d=1 | q=1
```

---